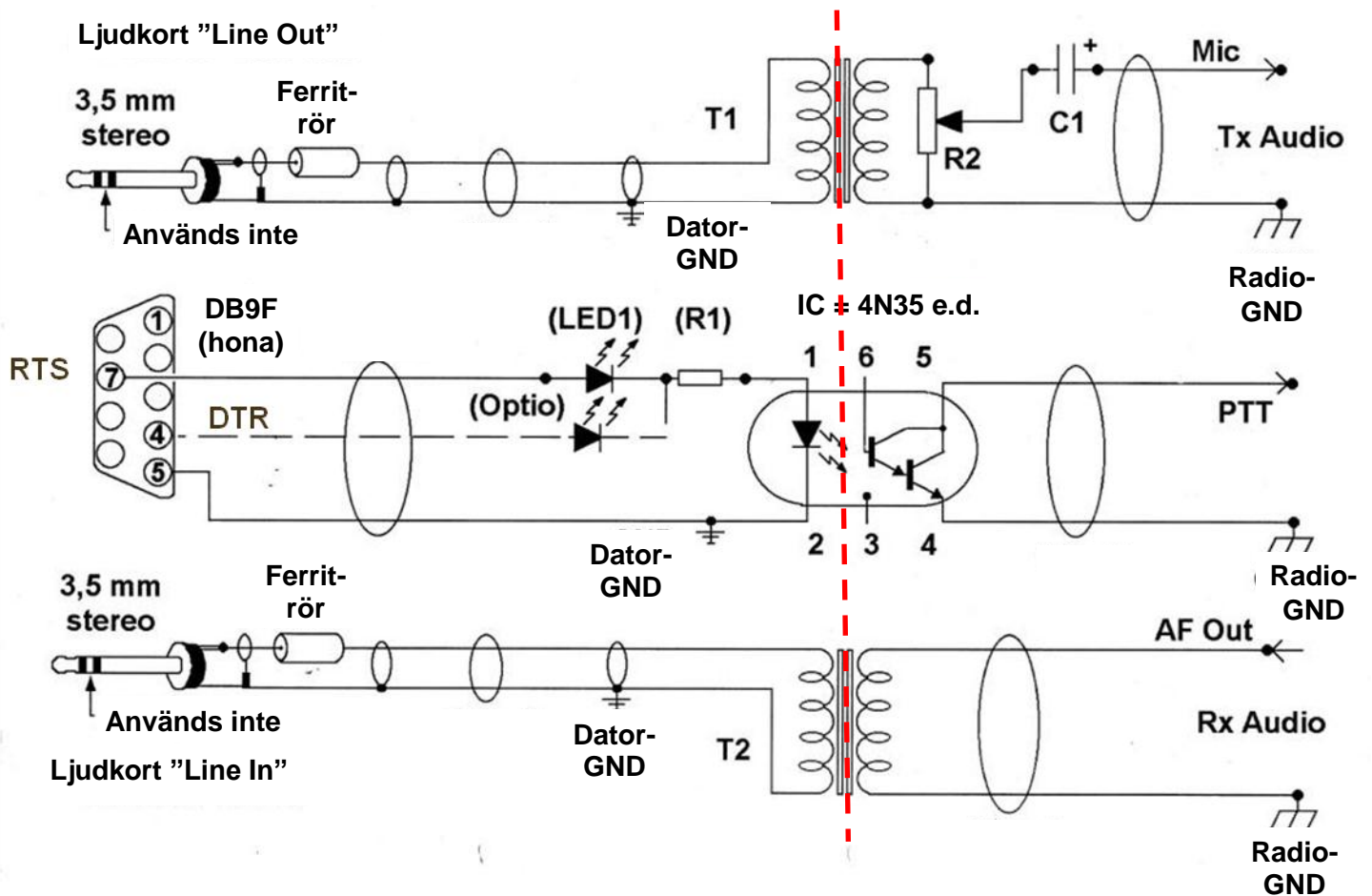


Galvaniskt separerat "interface" mellan dator och radio för digitala moder som man enkelt bygger själv.



- C1 2,2 μ F
- R1 1,2 k Ω
- R2 1 k Ω trimpot
- IC 4N35 el. motsv.
- T1, T2 kannibaliserade trafor från klubbens "telefonkort", eller tillvaratagna från gamla telefonmodem från hemdatorn